
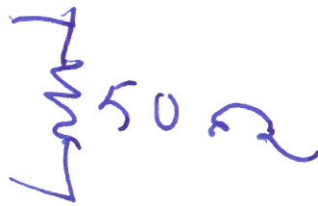


8 Sep 2016

(4)

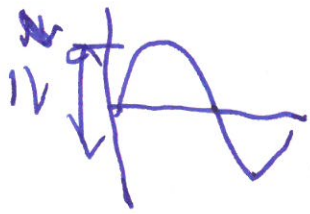


$$V_{rms} = \frac{V_{p-p}}{2\sqrt{2}}$$


$$\text{dBm} = 10 \log_{10} \left[\frac{\left(\frac{1V}{2\sqrt{2}} \right)^2 / 50\Omega}{1mW} \right]$$
$$\approx 4\text{dBm}$$

Factor of 2 \rightarrow 3dB





1V Rms \rightarrow 13dBm

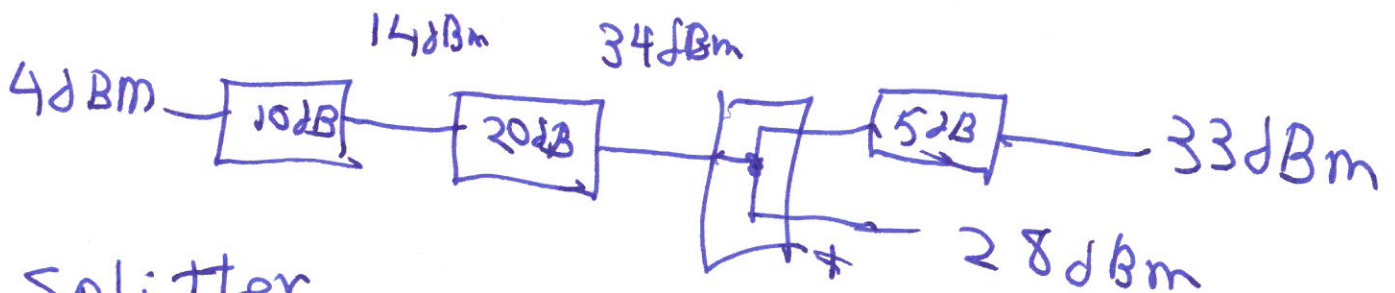


Splitter

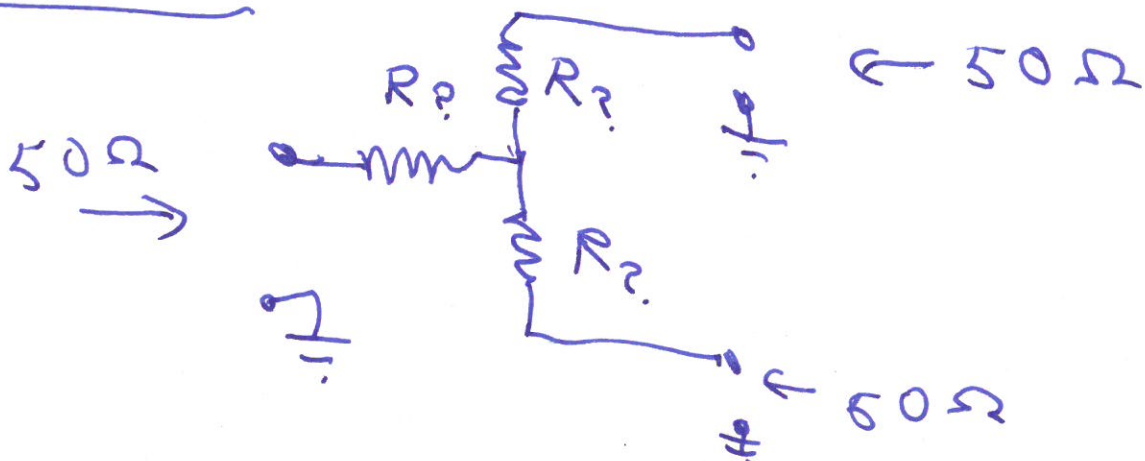

Linear

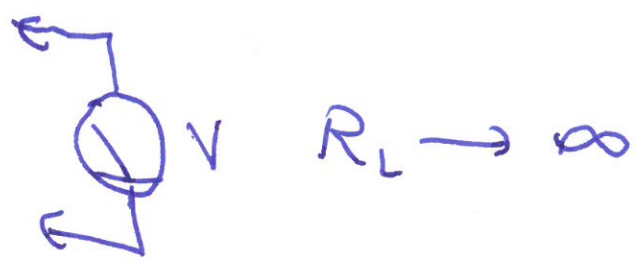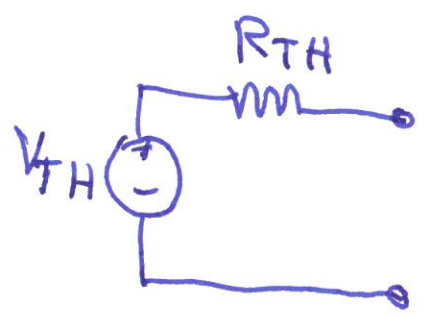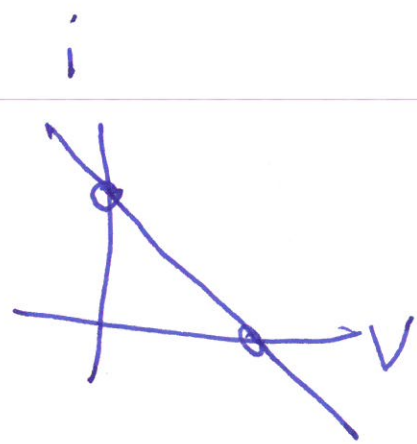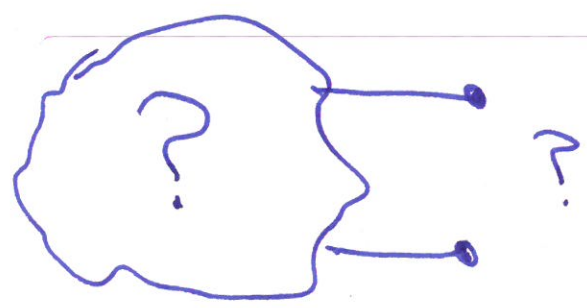


$$V_{OC} = V_{TH}$$

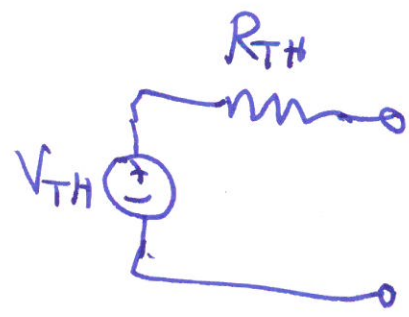

$$I_{SC} = V_{TH} / R_{TH}$$


$$R_{TH} = V_{OC} / I_{SC}$$

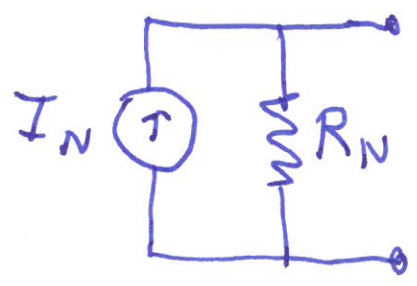

$$I_N = I_{SC}$$

$$R_N = V_{OC} / I_{SC} = R_{TH}$$


(6)

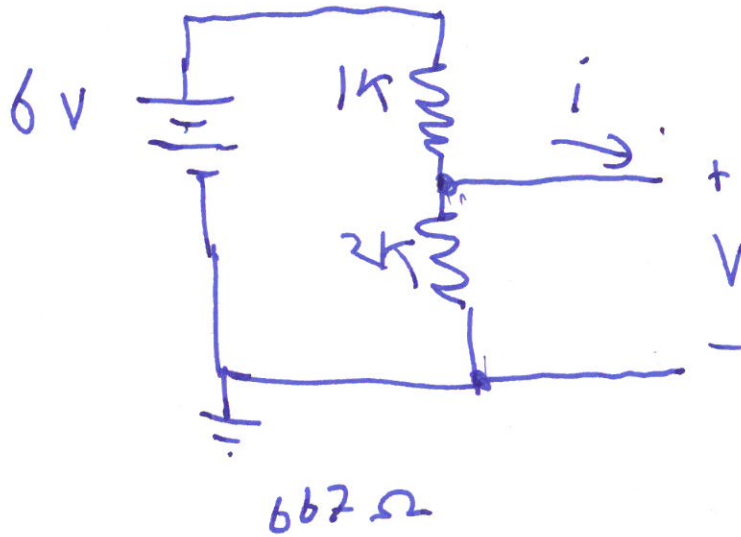


$$V_{oc} = 6V \frac{2k}{3k} = 4V$$

$$I_{sc} = \frac{6V}{1k} = 6mA$$
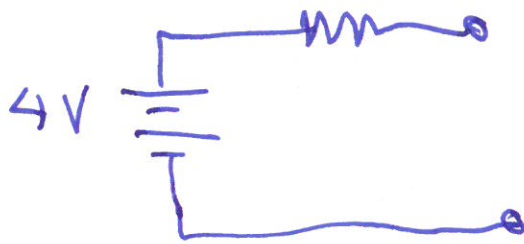
$$R_{TH} = R_N = \frac{4V}{6mA} = 667\Omega$$




or

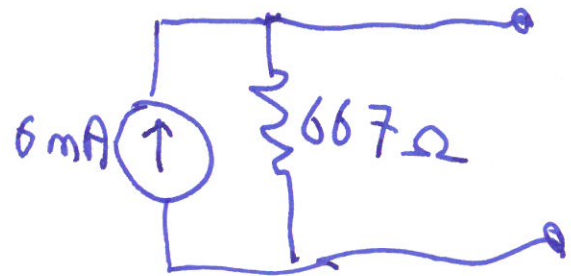

Alt. Calc of R_{TH}

Suppress the source

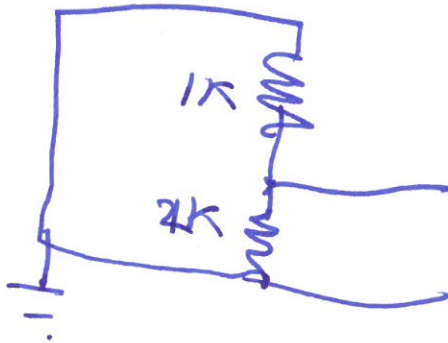


$$\begin{aligned} R_{TH} &= 1k \parallel 2k \\ &= 0.667k \\ &= 667\Omega \end{aligned}$$

7

Dependent Sources.


current controlled Voltage Source

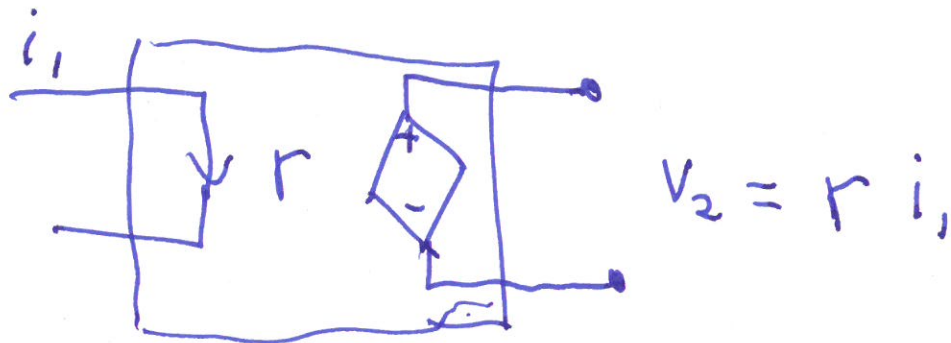


$$i_1 \rightarrow i_2 \quad V_1 \rightarrow V_2$$

$$i_1 \rightarrow V_2 \quad V_1 \rightarrow i_2$$

eg. voltage amplifier model

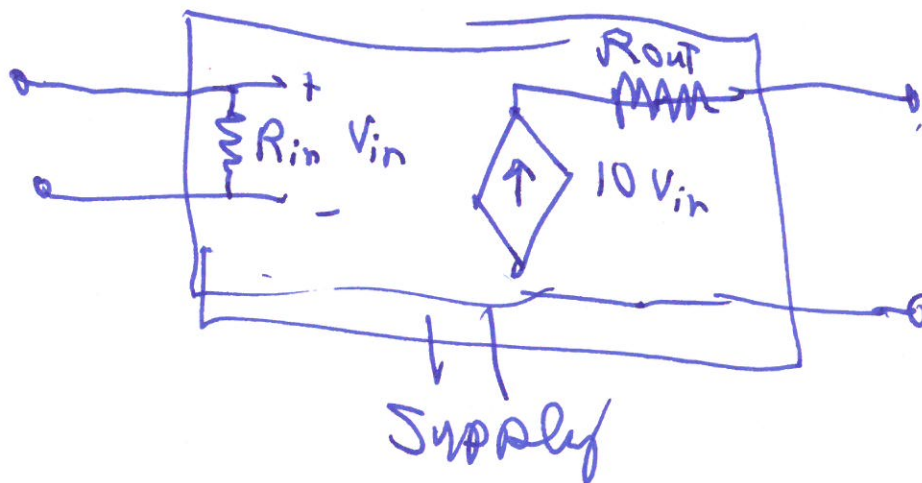

(8)

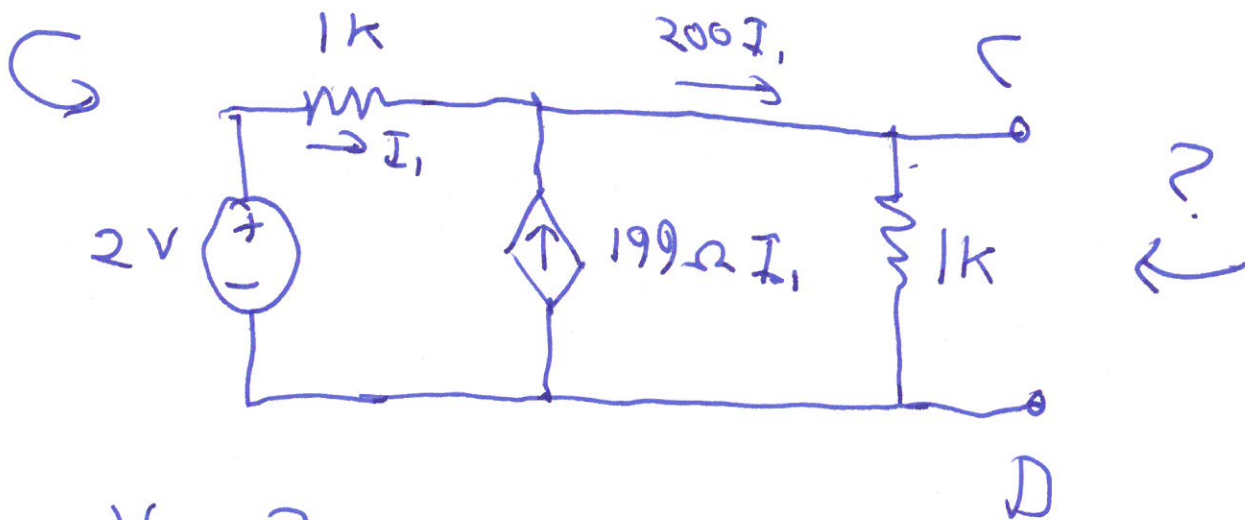

$V_{oc} ?$

KVL $-2V + 1k I_1 + 200 I_1 \times 1k = 0$

$$I_1 = \frac{2V}{201k}$$

$$V_{CD} = V_{TH} = 200 \times 1k \times \frac{2V}{201k} = 1.99V$$


KCL $I_{sc} = I_1 + 199I_1 = 200I_1$

KVL $-2V + I_1 \times 1k = 0 \quad I_1 = \frac{2V}{1k}$


$$R_{TH} = \frac{V_{TH}}{I_{sc}} = 4.98 \Omega$$

(9)

Superposition

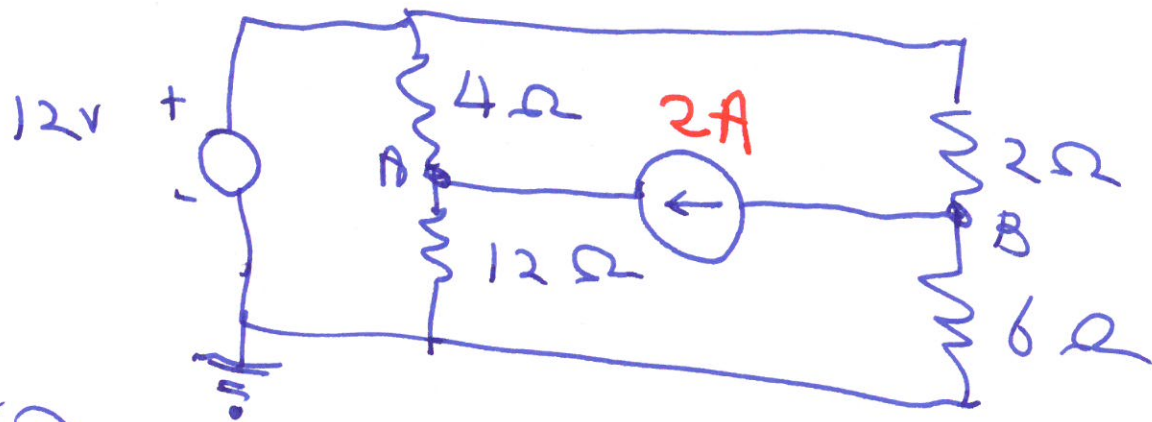


①

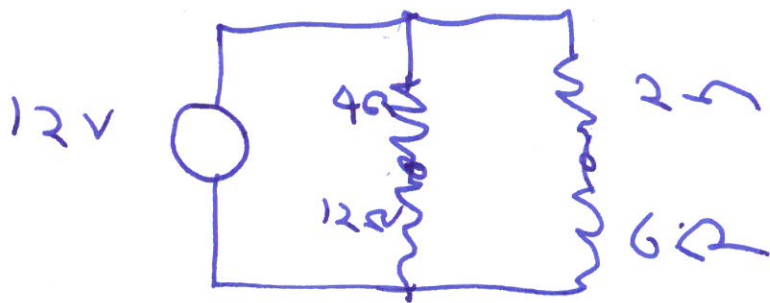

$$V_{AB} = 0$$

②

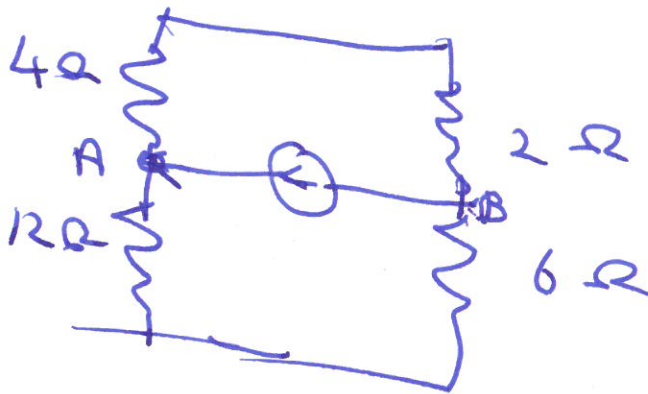


$$= i \ 6\Omega \parallel 18\Omega$$

$$V_{AB} = 9V$$

$$V_{AB} = V_{AB①} + V_{AB②} = 0 + 9V = 9V$$

10

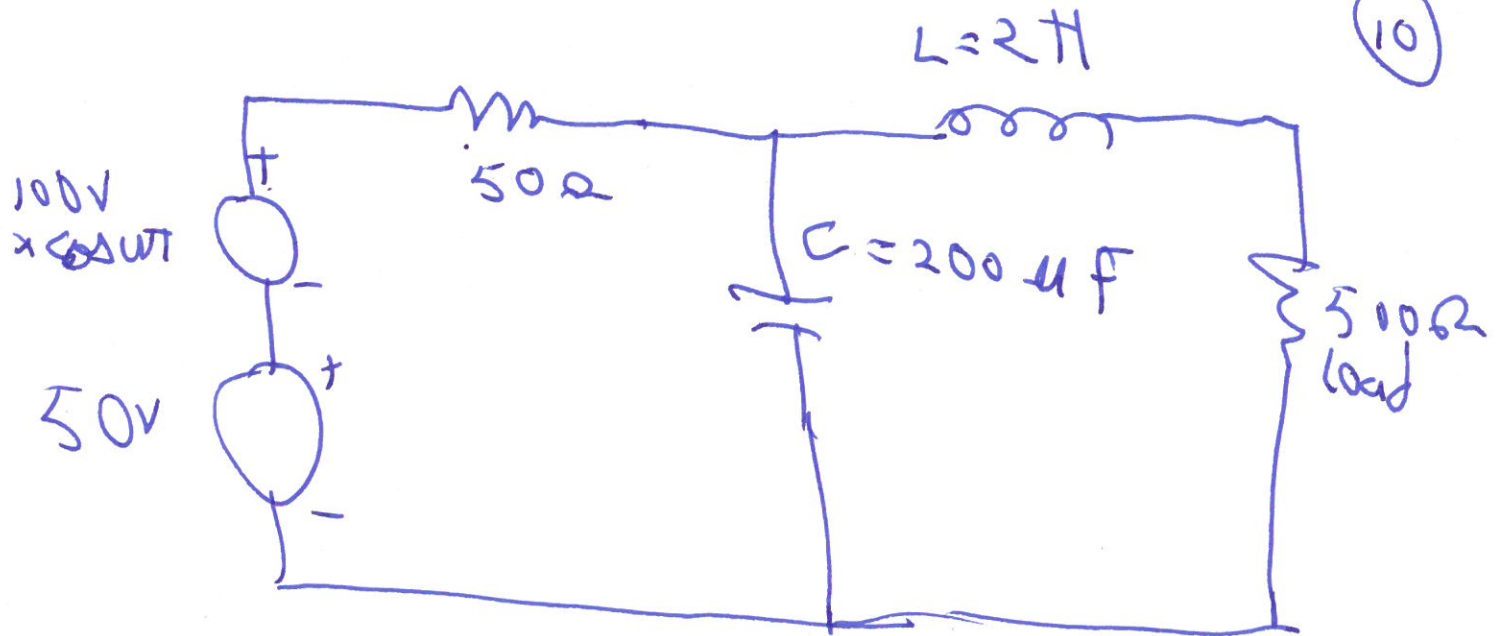

400 Hz

$\omega = 2\pi f$

$$Z_2 = (R_L + j\omega L) \parallel \frac{1}{j\omega C}$$