
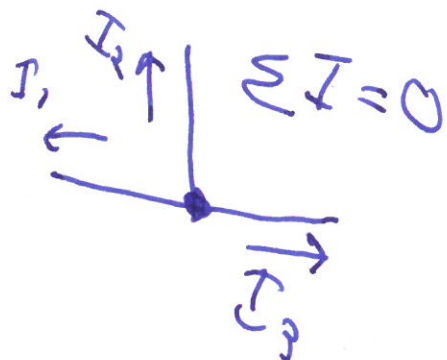


KCL

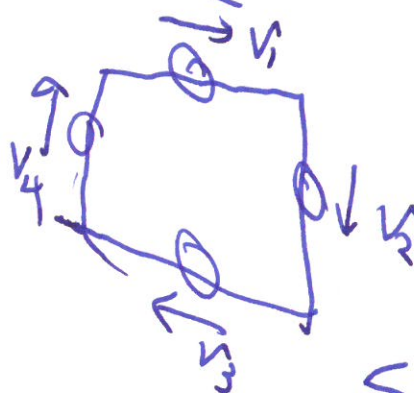

KVL



$$\Sigma V = 0$$

Components



R

$$V = IR$$

$$I = G V$$

Conductance $G = \frac{1}{R}$



C

$$q = CV$$

charge \rightarrow

$$i = C \frac{dV}{dt}$$

Time Domain

Negative

$$X_C = \frac{1}{j\omega C}$$

Frequency Domain



L

$$V = L \frac{di}{dt}$$

$$X_L = j\omega L$$



(2)

$$P = i v$$


Instantaneous

Energy

$$W = \int_0^T P dt$$

$$P_{AV} = \frac{W}{T}$$

eq / cycle

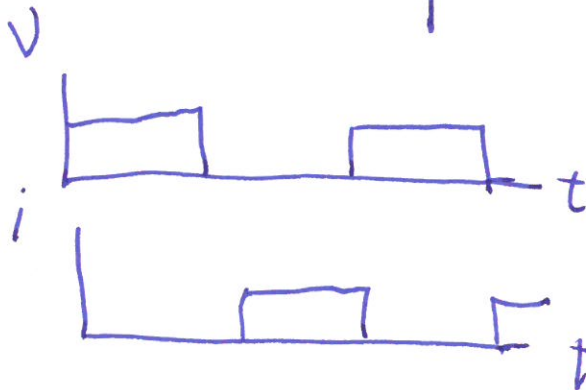

$$P_{AV} = 0$$

In Resistor

$$P = \frac{V^2}{R} = i^2 R$$

RMS voltage
(Sinusoid)

$$V_{RMS} = \frac{1}{\sqrt{2}} V_{PK}$$

3


Ratios

$$20 \log_{10} \left(\frac{V}{V_{ref}} \right)$$

power Ratio
in dB

$$= 10 \log_{10} \left(\frac{P}{P_{ref}} \right)$$
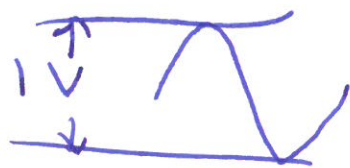
$$dBm = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{1mW} \right)$$



How many dBm ?